

Måleøvelse: Måling af strøm i box

Måleteknik

Indledning

Formål

Øvelsen tilsigter at lære kursisten at indstille, tilslutte og aflæse et måleinstrument korrekt.

Indstilling


Instrumentets omskifter skal indstilles korrekt, før man tilslutter måleinstrumentet til målepænelet.

Tilslutning

Måleledninger tilsluttes efter de anvisninger, der findes på de efterfølgende sider.

Måling af strøm på plade

Tilslutning

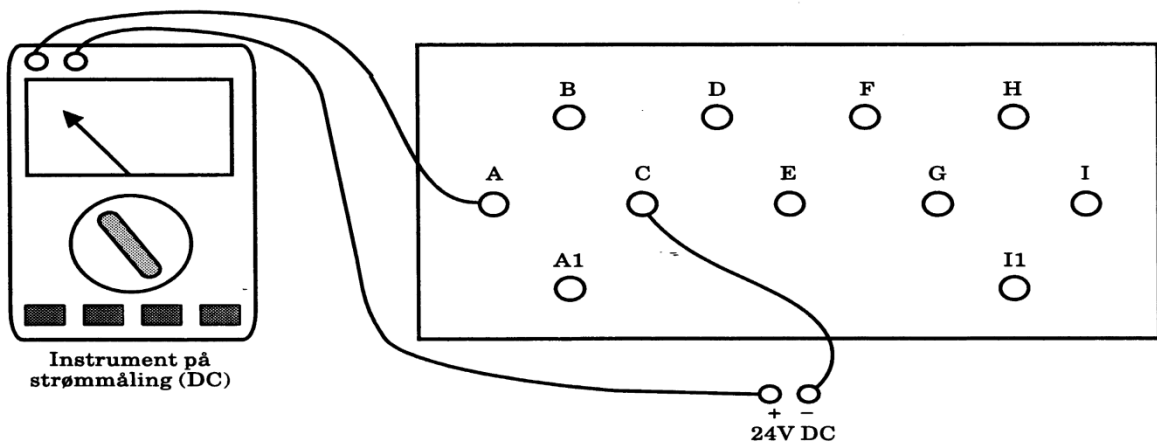

Tabel

	Målepunkter	Område	Resultat
4.	A-C	A	A
8.	C-E	A	A
12.	E-G	A	A
16.	G-I	A	A
18.	A-I	A	A

Forsyningsspænding $U =$ V