

## Måleøvelse: Måling af strøm i box

# Måleteknik

### Indledning

#### Formål

Øvelsen tilsigter at lære kursisten at indstille, tilslutte og aflæse et måleinstrument korrekt.

#### Indstilling


Instrumentets omskifter skal indstilles korrekt, før man tilslutter måleinstrumentet til målepænelet.

#### Tilslutning

Måleledninger tilsluttes efter de anvisninger, der findes på de efterfølgende sider.

## Måling af strøm på plade

### Tilslutning

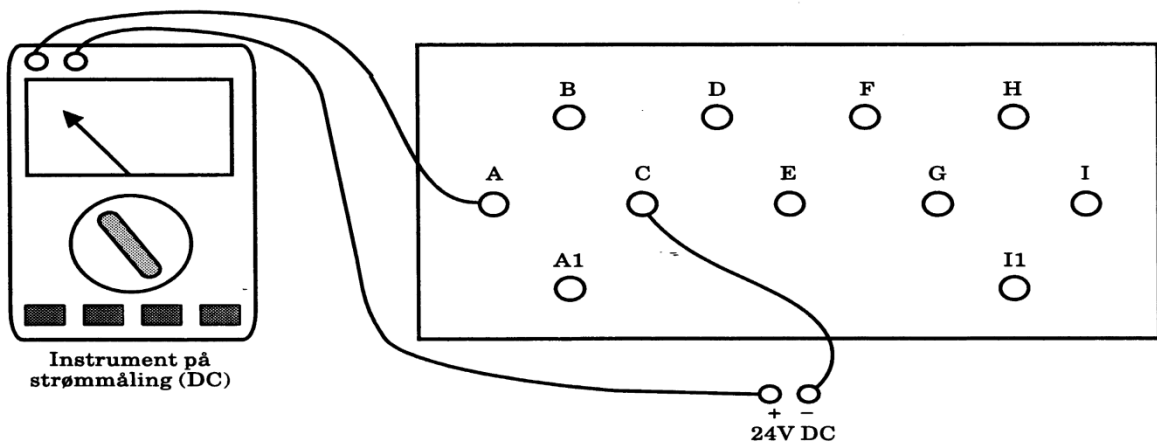

### Tabel

	Målepunkter	Område	Resultat
4.	A-C	A	A
8.	C-E	A	A
12.	E-G	A	A
16.	G-I	A	A
18.	A-I	A	A

Forsyningsspænding  $U =$  V