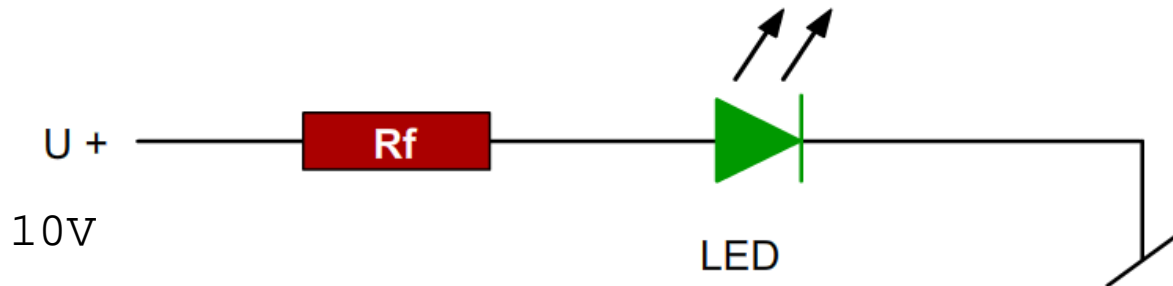


## Lysdiodeopgave

Beregn  $R_f$  i nedenstående kredsløb, når det ønskes, at der skal løbe en strøm gennem lysdioden på ca. 10 mA, og spændingsforsyningen er 10V.



$R_f = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$

Find nærmeste standart modstand og monter opstillingen på fumlebrædtet

