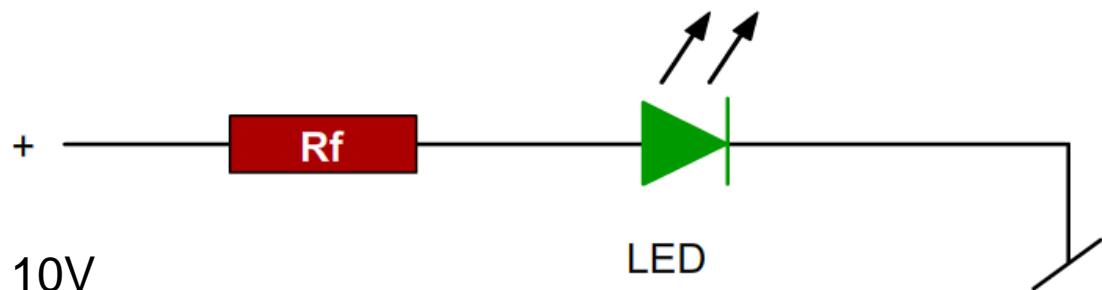


Lysdiodeopgave

Beregn R_f i nedenstående kredsløb, når det ønskes, at der skal løbe en strøm gennem lysdioden på ca. 10 mA, og spændingsforsyningen er 10V.



$$R_f = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

Find nærmeste standart modstand og monter opstillingen på fumlebrædtet

